

---


# **Aritmética Computacional (Multiplicação e Divisão)**

## **Capítulo 4**
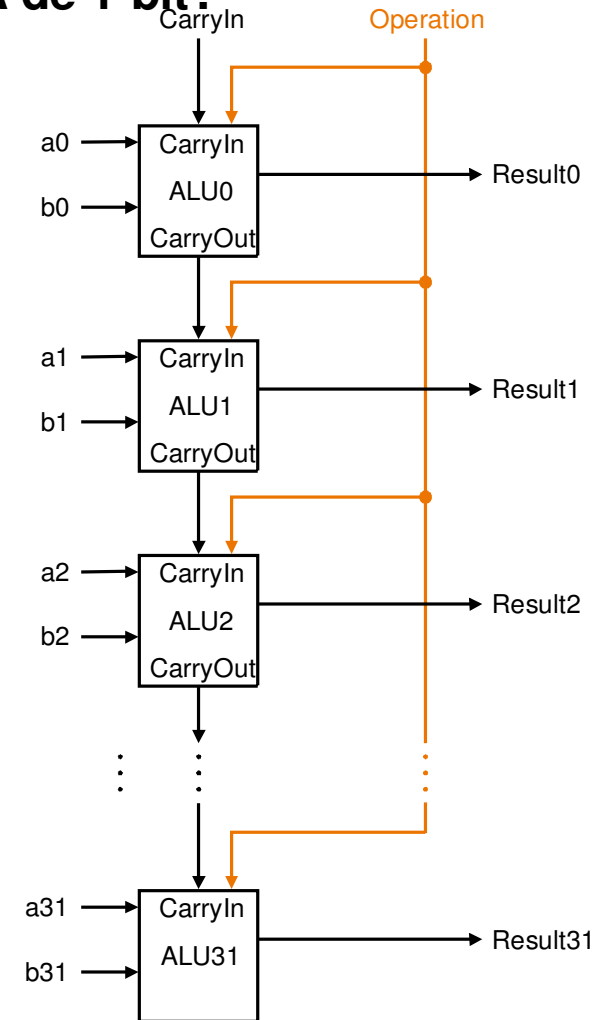
# Problema: ripple carry adder é lento

- Uma ULA de 32-bits é tão rápida quanto uma ULA de 1-bit? atraso (ent  $\Rightarrow$  soma ou carry =  $2G$ )  
n estágios  $\Rightarrow 2nG$
- Existe mais de uma forma de adição?
  - Dois extremos:
    - ripple carry ( $2nG$ )
    - sum-of-products ( $2G$ )

$$\begin{aligned}c_1 &= b_0c_0 + a_0c_0 + a_0b_0 \\c_2 &= b_1c_1 + a_1c_1 + a_1b_1 & c_2 &= \\c_3 &= b_2c_2 + a_2c_2 + a_2b_2 & c_3 &= \\c_4 &= b_3c_3 + a_3c_3 + a_3b_3 & c_4 &= \end{aligned}$$



# Carry-lookahead adder

---

- Uma abordagem entre os dois extremos
- **Motivação:**
  - Se não sabemos o valor de carry-in, o que poderíamos fazer?
  - Quando sempre geramos um carry?  $g_i = a_i b_i$
  - Quando propagamos o carry?  $p_i = a_i + b_i$

$$c_1 = g_0 + p_0 c_0$$

$$c_2 = g_1 + p_1 c_1 \quad c_2 =$$

$$c_3 = g_2 + p_2 c_2 \quad c_3 =$$

$$c_4 = g_3 + p_3 c_3 \quad c_4 =$$

Factível!

- **atraso:**  $ent \Rightarrow g_i p_i$  (1G)  
 $g_i p_i \Rightarrow$  carry (2G)  
carry  $\Rightarrow$  saídas (2G)

**total: 5G independente de n**

# Multiplicação

---

- Mais complexa que a adição
  - Conseguída via deslocamentos e adições
- Mais tempo de processamento e mais área
- 


$$\begin{array}{r} 8_{10} \quad 1000 \text{ multiplicando} \\ 9_{10} \quad \underline{1001} \text{ multiplicador} \\ \quad 1000 \\ \quad \quad 0000 \\ \quad \quad 0000 \\ \quad \quad \underline{1000} \\ 72_{10} \quad 1001000 \end{array}$$

produtos parciais


$\max = (2^4 - 1) * (2^4 - 1) = 225$   
 $225 > 128 \Rightarrow 8 \text{ bits}$   
 $32 * 32 \text{ bits} \Rightarrow 64 \text{ bits}$

- Números negativos: converter e multiplicar


# Implementação da multiplicação

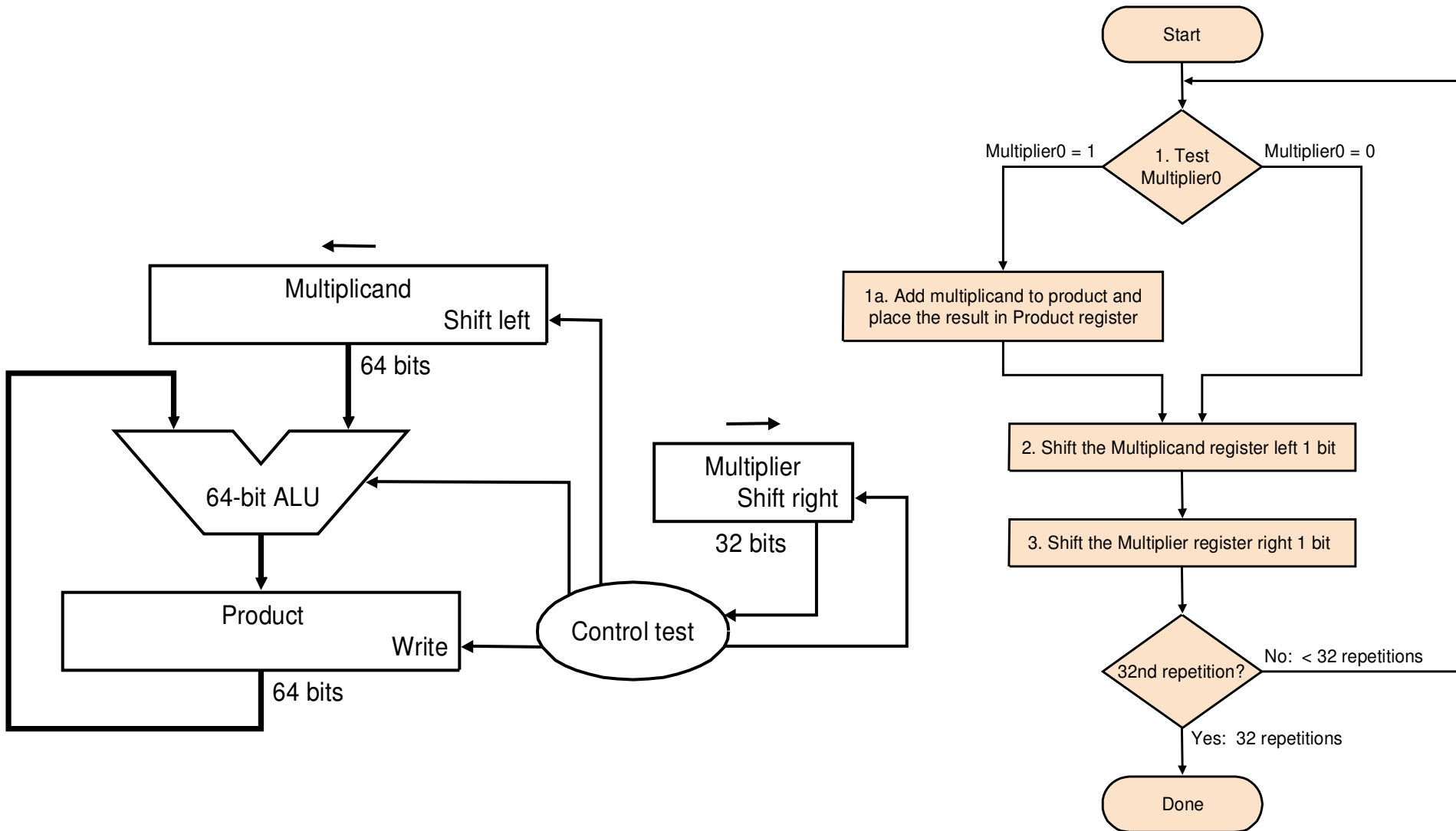
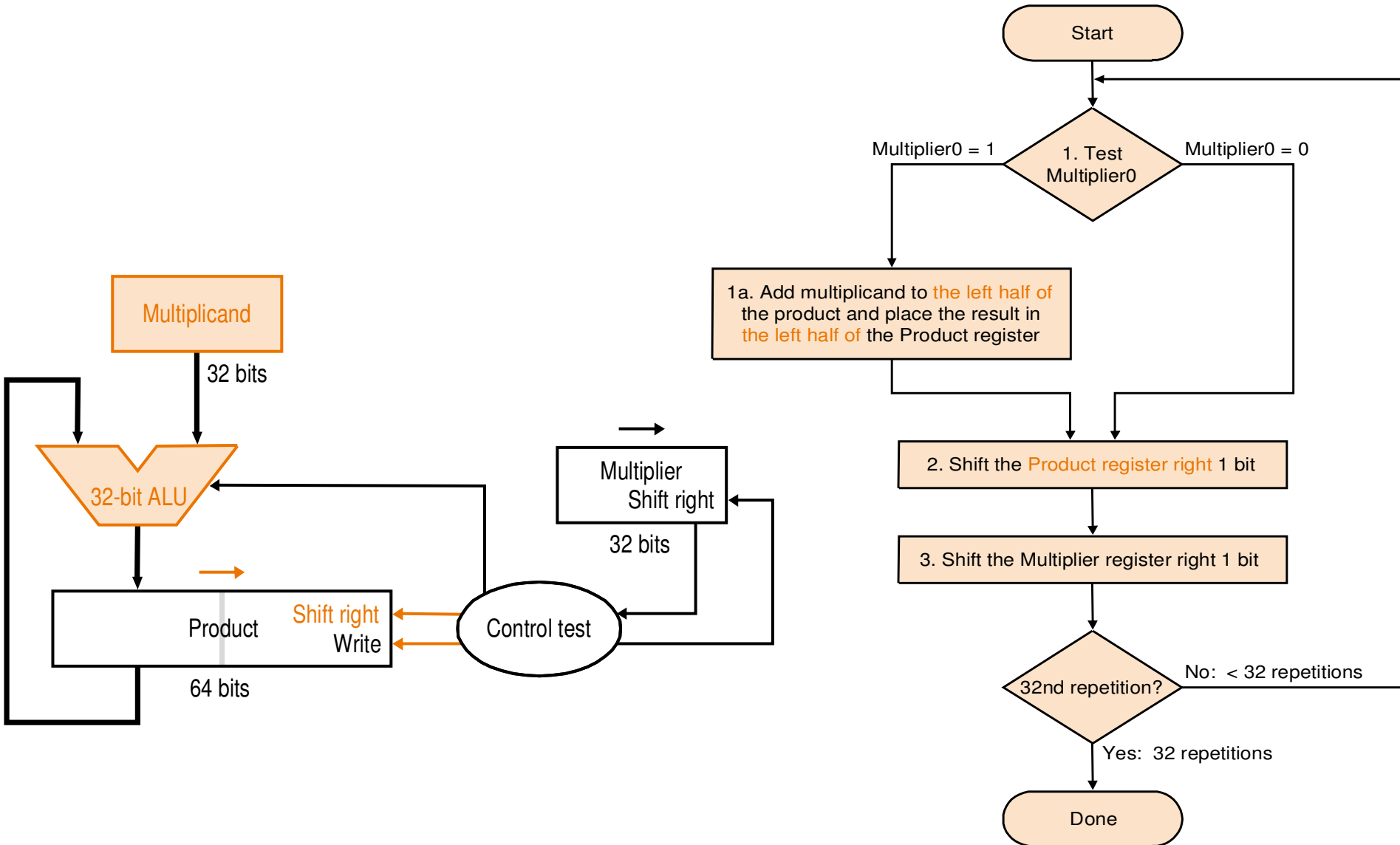
# 2a. versão: redução do tamanho do reg. multiplicando



# Versão final

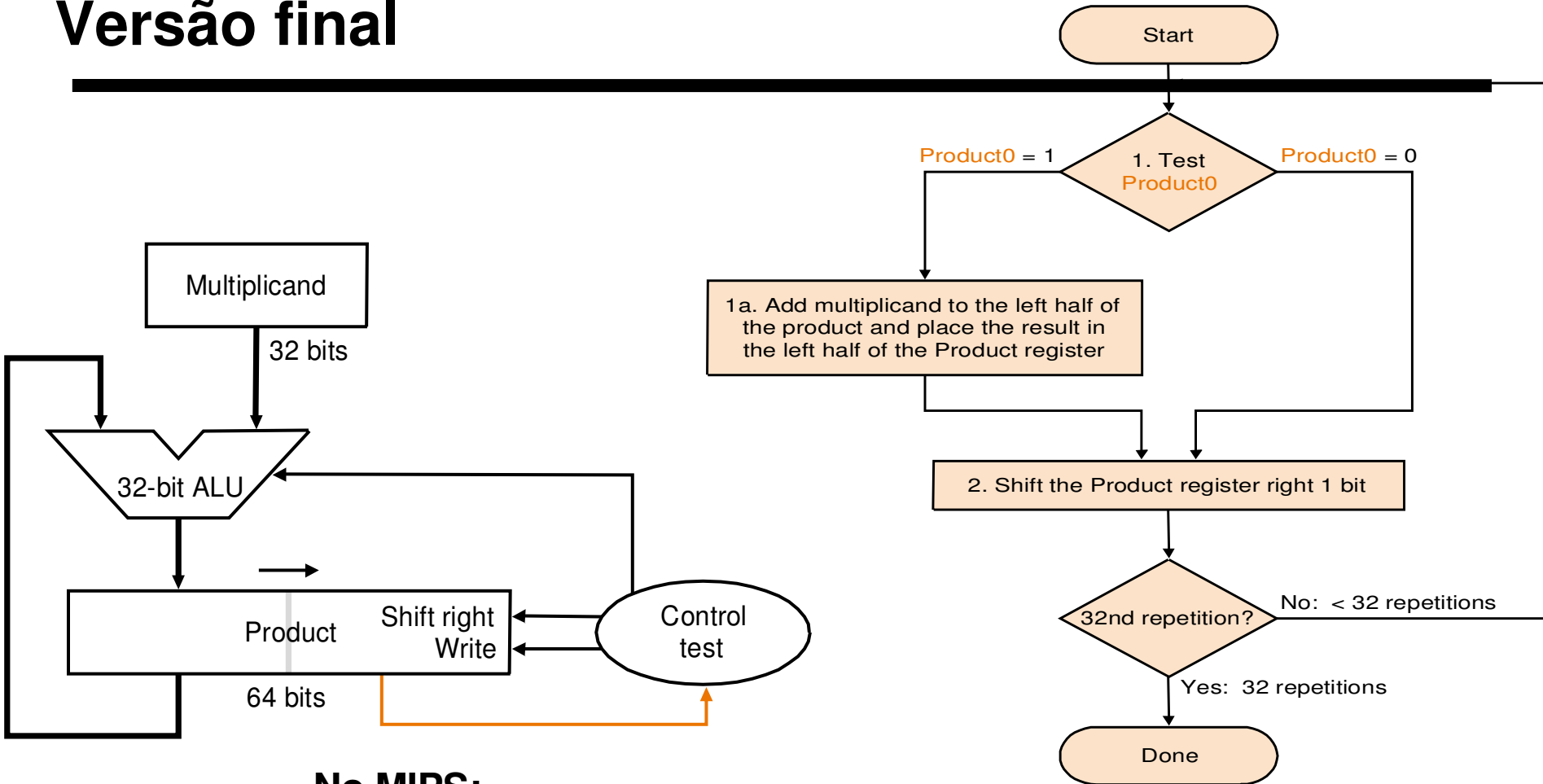

- **No MIPS:**

- dois novos registradores de uso dedicado para multiplicação: Hi e Lo (32 bits cada)

- mult \$t1, \$t2      # Hi Lo  $\leftarrow$  \$t1 \* \$t2

- mfhi \$t1            # \$t1  $\leftarrow$  Hi

- mflo \$t1            # \$t1  $\leftarrow$  Lo

# Algoritmo de Booth (visão geral)

---

- **Idéia: “acelerar” multiplicação no caso de cadeia de “1’s” no multiplicador:**


$$\begin{array}{r} 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ * \text{ (multiplicando)} = \\ +\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ * \text{ (multiplicando)} \\ -\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ * \text{ (multiplicando)} \end{array}$$

- **Olhando bits do multiplicador 2 a 2**
  - 00 nada
  - 01 soma (final)
  - 10 subtrai (começo)
  - 11 nada (meio da cadeia de uns)
- **Funciona também para números negativos**
- **Para o curso: só os conceitos básicos**
- **Algoritmo de Booth estendido**
  - varre os bits do multiplicador de 2 em 2
- **Vantagens:**
  - (pensava-se: shift é mais rápido do que soma)
  - gera metade dos produtos parciais: metade dos ciclos







# Geração rápida dos produtos parciais

	$Y_0$	$Y_1$	$Y_2$
	$X_0$	$X_1$	$X_2$
	$X_2 Y_0$	$X_2 Y_1$	$X_2 Y_2$
$X_1$	$X_1 Y_0$	$X_1 Y_1$	$X_1 Y_2$
$X_0$	$X_0 Y_0$	$X_0 Y_1$	$X_0 Y_2$

 
 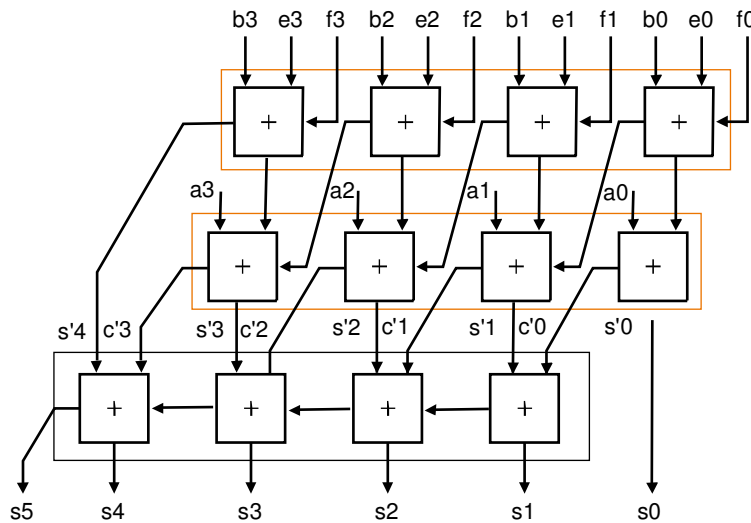 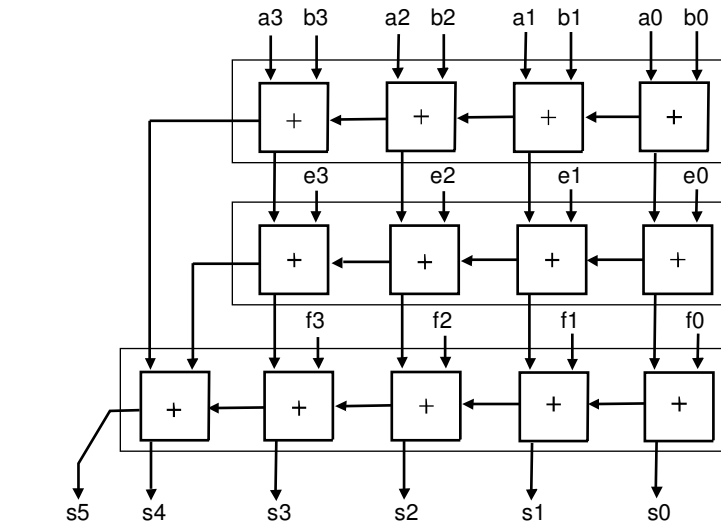
# Carry Save Adders (soma de produtos parciais)



# Divisão

---

$$29 \div 3 \Rightarrow 29 = 3 * Q + R = 3 * 9 + 2$$

*dividendo      divisor      quociente      resto*

$$29_{10} = 011101 \quad 3_{10} = 11$$

$\begin{array}{r} 011101 \\ \underline{11} \\ 00101 \\ \underline{11} \\ 10 \end{array}$	$\begin{array}{r} 11 \\ \hline 01001 \end{array}$	$Q = 9 \quad R = 2$
--	---	---------------------

Como implementar em hardware?

# Alternativa 1: divisão com restauração

---

- hardware não sabe se “vai caber ou não”
- registrador para guardar resto parcial
- verificação do sinal do resto parcial
- caso negativo  $\Rightarrow$  restauração

$29 - 3 * 2^4 = -19$	$q_4 = 1$	
$-19 + 3 * 2^4 = 29$	$q_4 = 0$	Restauração
<hr/>		
$29 - 3 * 2^3 = 5$	$q_3 = 1$	
<hr/>		
$5 - 3 * 2^2 = -7$	$q_2 = 1$	
$-7 + 3 * 2^2 = 5$	$q_2 = 0$	Restauração
<hr/>		
$5 - 3 * 2^1 = -1$	$q_1 = 1$	
$-1 + 3 * 2^1 = 5$	$q_1 = 0$	Restauração
<hr/>		
$5 - 3 * 2^0 = 2$	$q_0 = 1$	

$R = 10 = 2 \quad q_4 q_3 q_2 q_1 q_0 = 01001 = 9$

# Alternativa 2: divisão sem restauração

## Regras

se resto parcial	$> 0$	próxima operação	subtração	objetivo $R \rightarrow 0$
se resto parcial	$< 0$	próxima operação	soma	

se operação corrente	+	$q_i = \cancel{7}$
se operação corrente	-	$q_i = 1$

$29 - 3 * 2^4 = -19 < 0$	próx = SOMA	$q_4 = 1$
$-19 + 3 * 2^3 = 5 > 0$	próx = SUB	$q_3 = \cancel{7}$
$5 - 3 * 2^2 = -7 < 0$	próx = SOMA	$q_2 = 1$
$-7 + 3 * 2^1 = -1 < 0$	próx = SOMA	$q_1 = \cancel{7}$
$-1 + 3 * 2^0 = 2$		$q_0 = \cancel{7}$

Resto = 2

Quociente = ~~17177~~ ??

# Alternativa 2: conversão do resultado

---

$$1 \bar{1} 1 \bar{1} \bar{1} = (2^4 - 2^3 + 2^2 - 2^1 - 2^0)$$

$$16 - 8 + 4 - 2 - 1$$

$$\dots 1 \bar{1} \dots = 2^n - 2^{(n-1)} = 2^{(n-1)}(2 - 1) = 2^{(n-1)}$$



$$1 \bar{1} 1 \bar{1} \bar{1}$$

$$0 1 0 1 \bar{1}$$

$$0 1$$

- Nº de somas: 3
- Nº de subtrações: 2
- Total: 5
- OBS: se resto < 0 deve haver correção de um divisor para que resto > 0
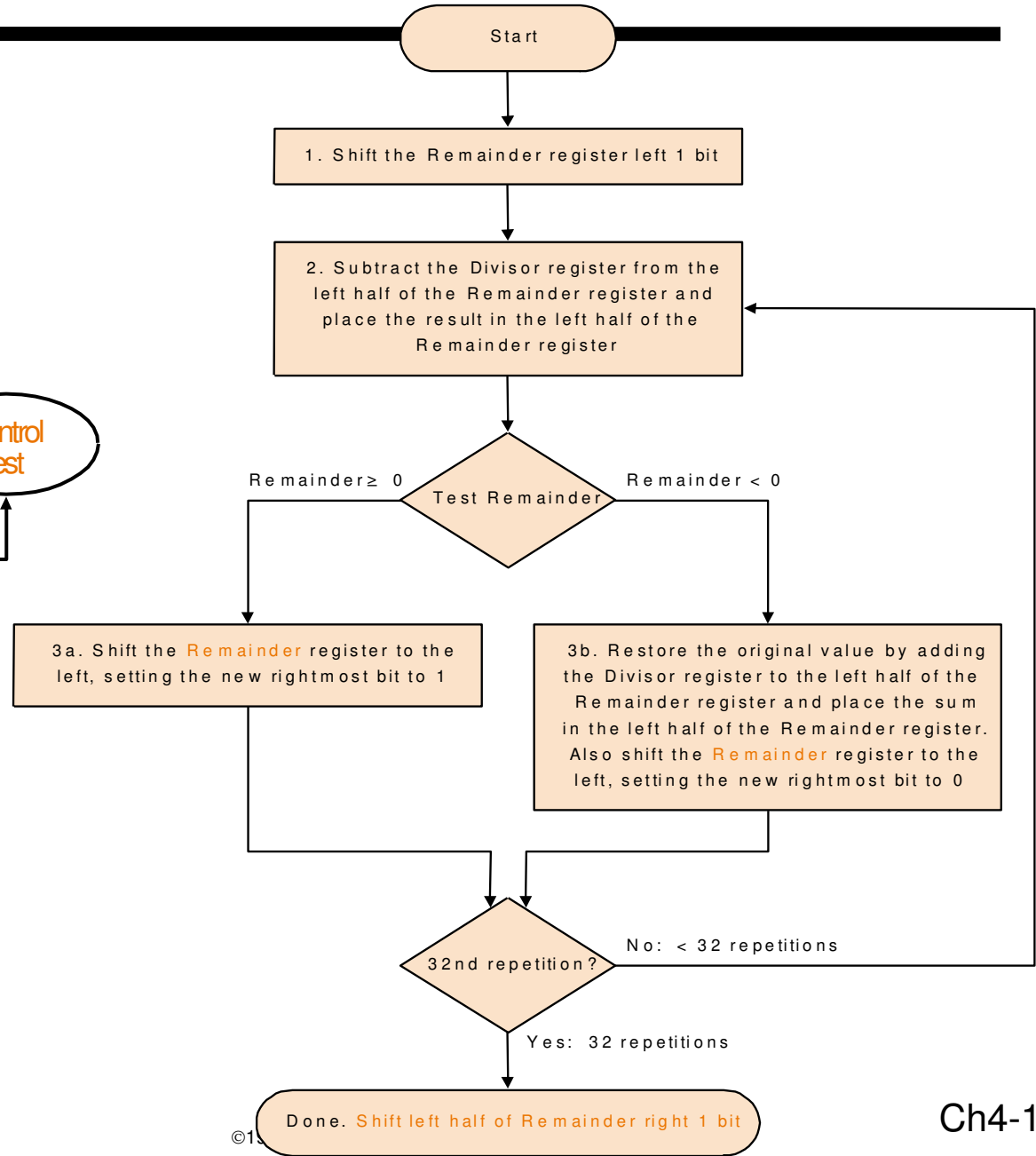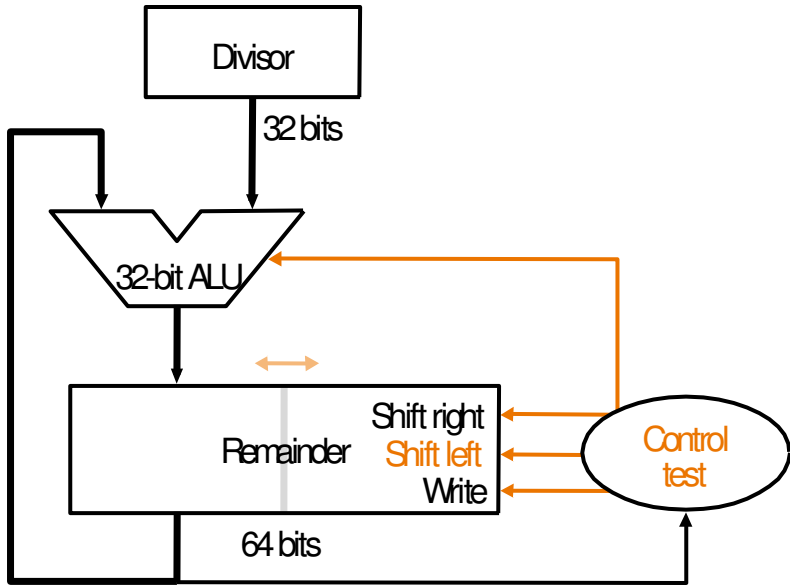
# Hardware para divisão: terceira alternativa



# Ilustração da divisão: hardware

---

$$29 \div 3 \Rightarrow 29 = 3 * Q + R = 3 * 9 + 2$$

*dividendo      divisor      quociente      resto*

$$29_{10} = 0001\ 1101 \quad 3_{10} = 0011$$

$\begin{array}{r} 00011101 \\ 0011 \\ \hline 00101 \\ 0011 \\ \hline 0010 \end{array}$	$\begin{array}{r}   0011 \\ \hline 1001 \end{array}$	$Q = 9 \quad R = 2$
--	--	---------------------



# Instruções

---

- **No MIPS:**
  - **dois novos registradores de uso dedicado para multiplicação: Hi e Lo (32 bits cada)**
  - **mult \$t1, \$t2      # Hi Lo  $\leftarrow$  \$t1 \* \$t2**
  - **mfhi \$t1            # \$t1  $\leftarrow$  Hi**
  - **mflo \$t1            # \$t1  $\leftarrow$  Lo**
  
- **Para divisão:**
  - **div \$s2, \$s3        # Lo  $\leftarrow$  \$s2 / \$s3  
                          Hi  $\leftarrow$  \$s2 mod \$s3**
  
  - **divu \$s2, \$s3        # idem para “unsigned”**