

---

# **O Processador: Via de Dados e Controle**

# Via de Dados e Controle


---

- **Implementação da arquitetura MIPS**
- **Visão simplificada de uma arquitetura monociclo**
  - **Instruções de memória:** `lw, sw`
  - **Instruções lógicas-aritméticas:** `add, sub, and, or, slt`
  - **Instruções de desvio:** `beq, j`
- **Não implementadas:** `mult, div, jal, fp`
- **Implementação genérica:**
  - **O contador de programa (PC) fornece o endereço da instrução**
  - **Obtém instrução da memória**
  - **Ler registradores**
  - **Usar o opcode da instrução para decidir exatamente o que deve ser feito**
- **Todas as instruções utilizam a ULA após a leitura dos registradores**
  -
 
# Elementos de estado

---


- **Clock é usado em lógica síncrona**
  - **Quando um elemento de estado deve ser atualizado?**


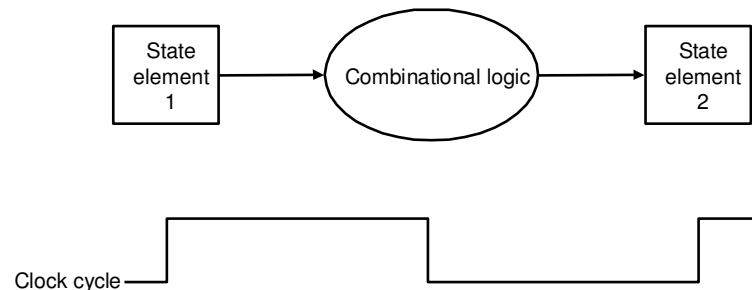
# Implementação da lógica baseada em clock



---

- Metodologia de disparo na borda
- Execução típica:
  - Ler conteúdo de elementos de estado
  - Enviar valores através de alguma lógica combinacional
  - Escrever resultados para um ou mais elementos de estado




# Banco de registradores (e Memória)

## Banco de registradores

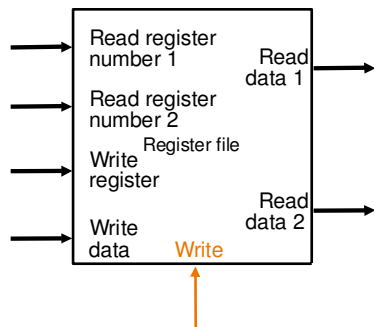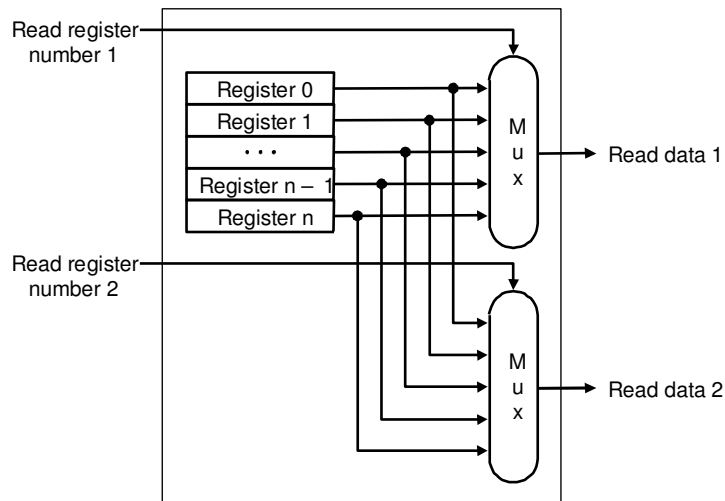


## Memória:

- acesso Mem[addr]

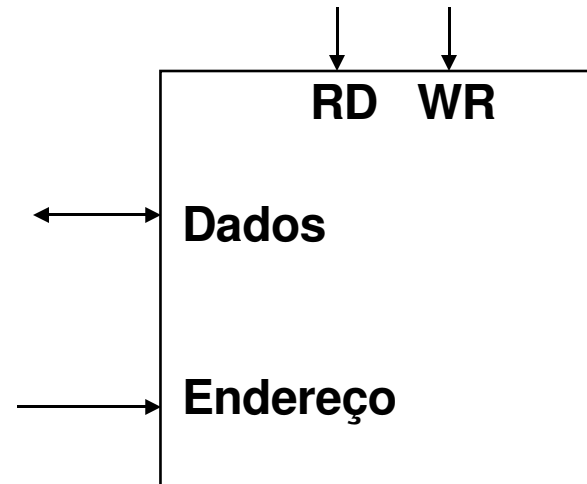
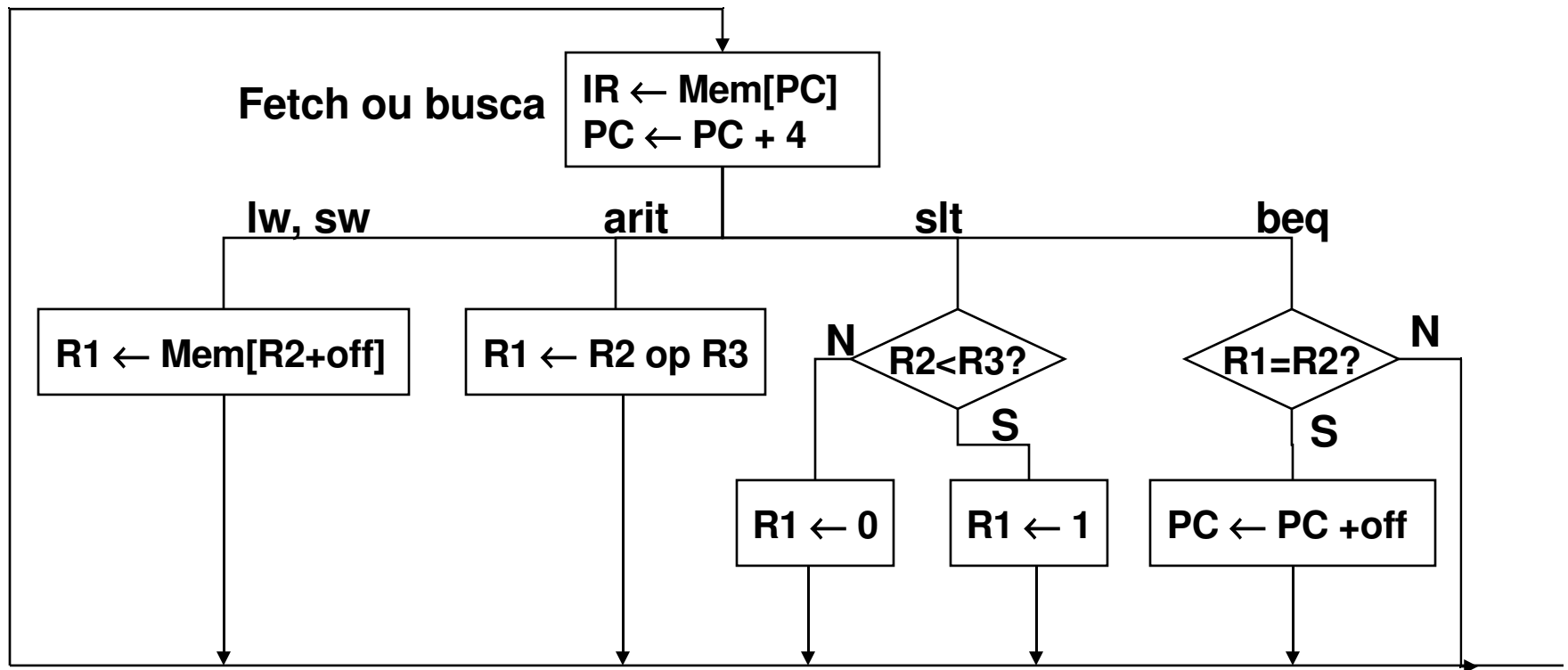
# Uma visão simplificada

Dados: lw, sw      lw \$t1, 100(\$t2)  
Arit: add, sub, .. op      add \$t1, \$t2, \$t3  
Log: slt      slt \$t1, \$t2, \$t3  
Desvio: beq      beq \$t1, \$t2, label




# Mais detalhes de implementação

---

- Primeira abordagem: 1 período de clock por instrução




- Visão simplificada

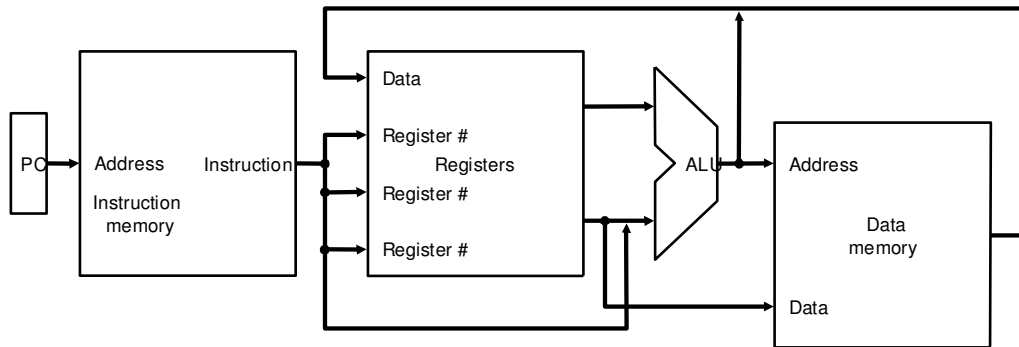
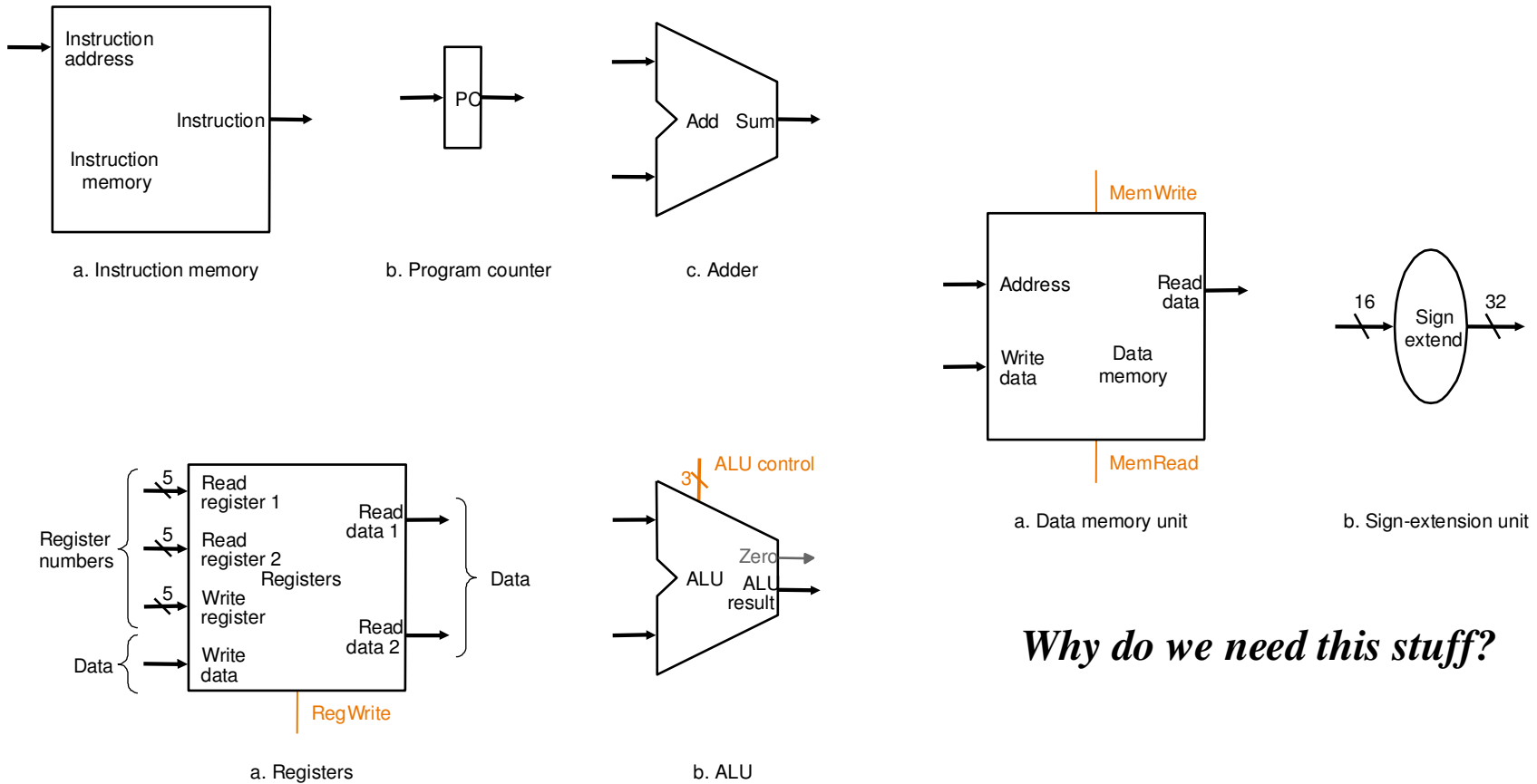
# Simple Implementation

- Include the functional units we need for each instruction




*Why do we need this stuff?*




# Busca (Fetch)


---

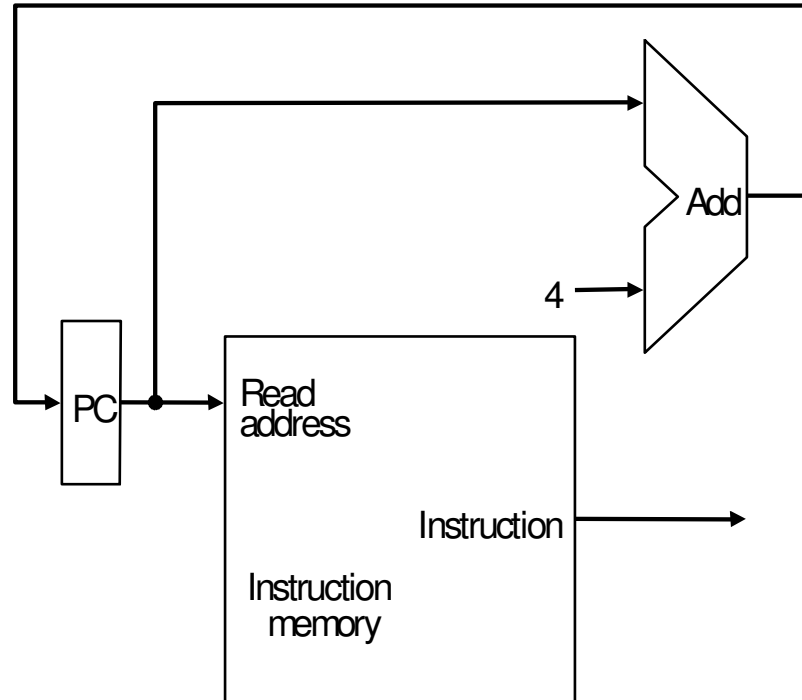


# Tipo R

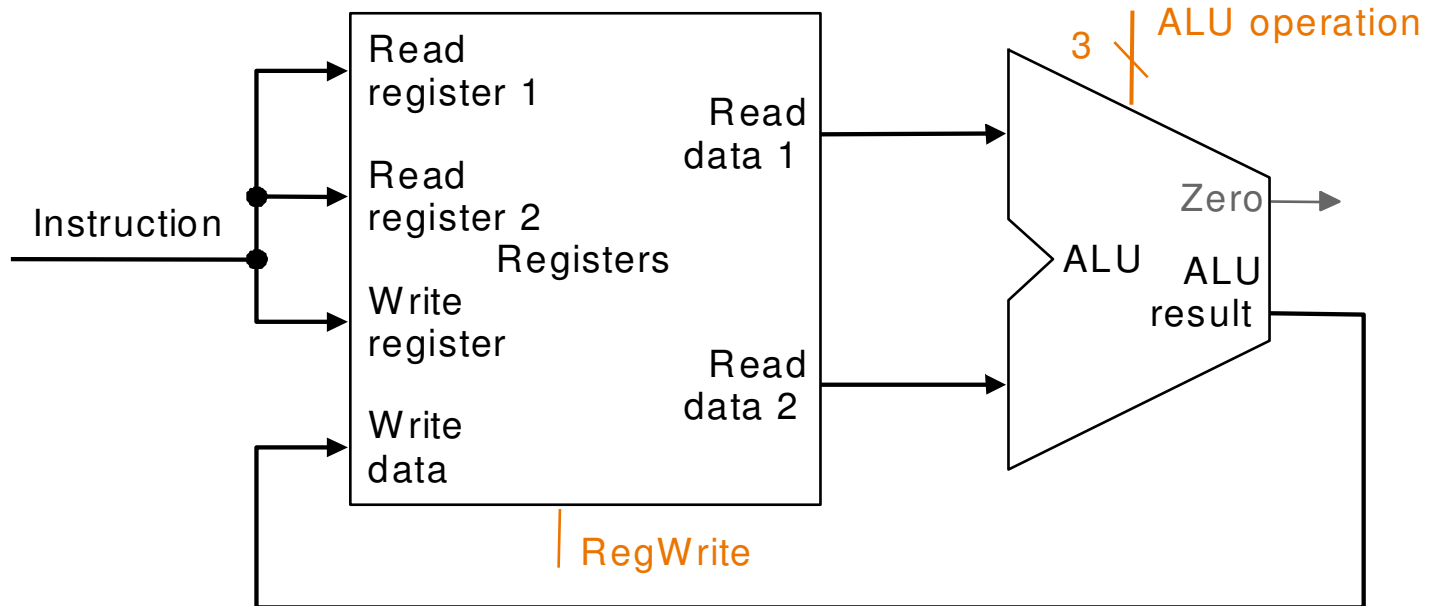

# Referência a Memória

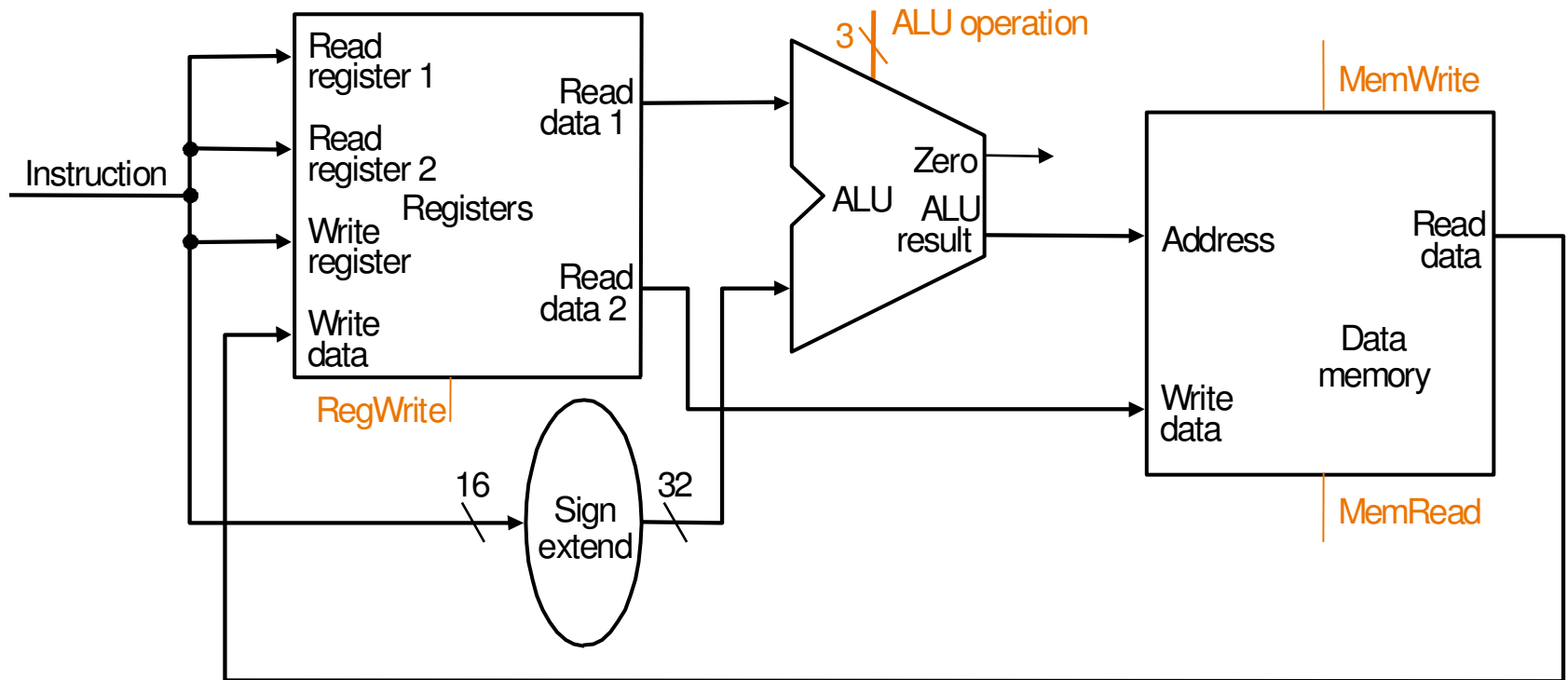


# beq

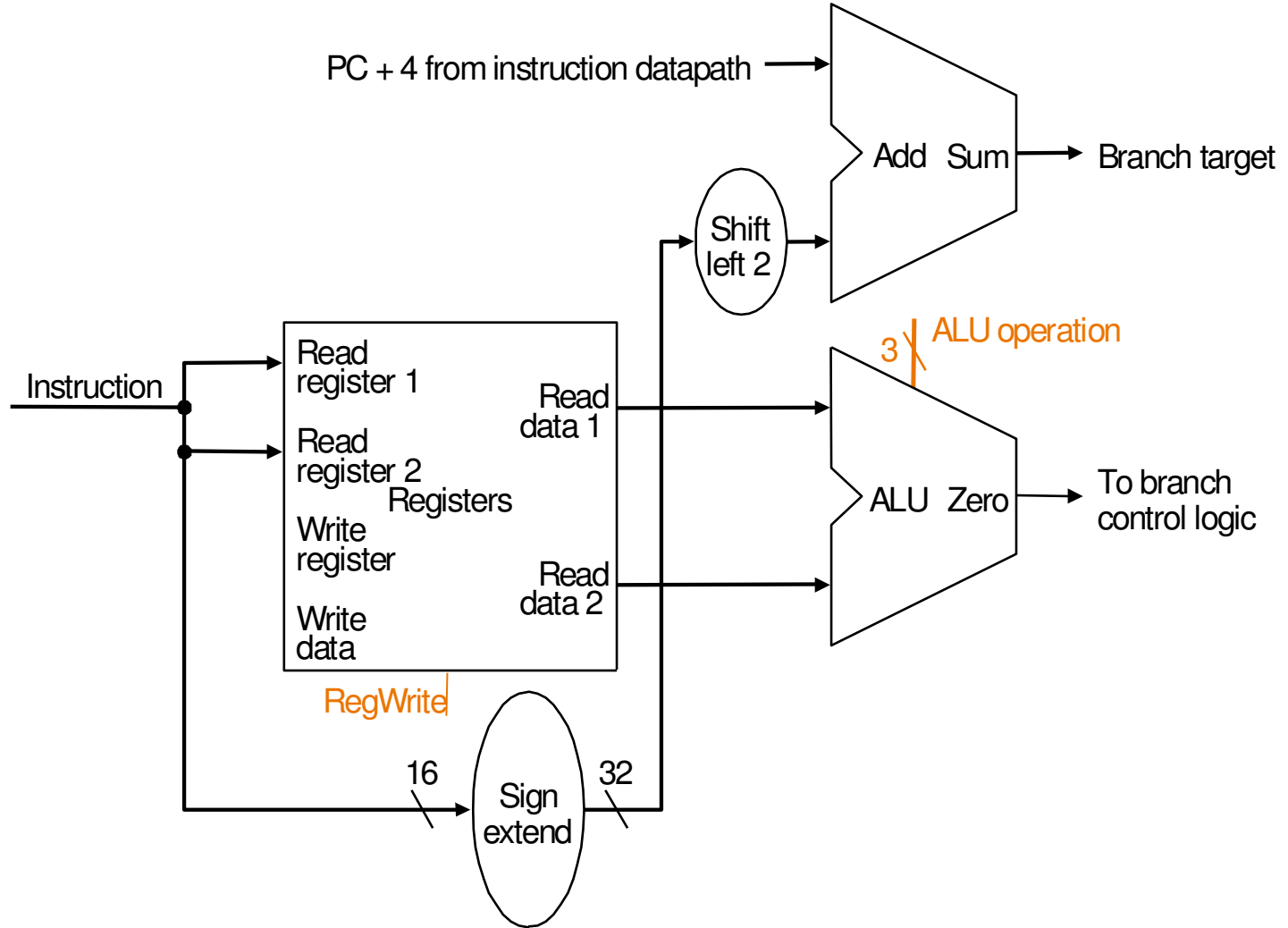
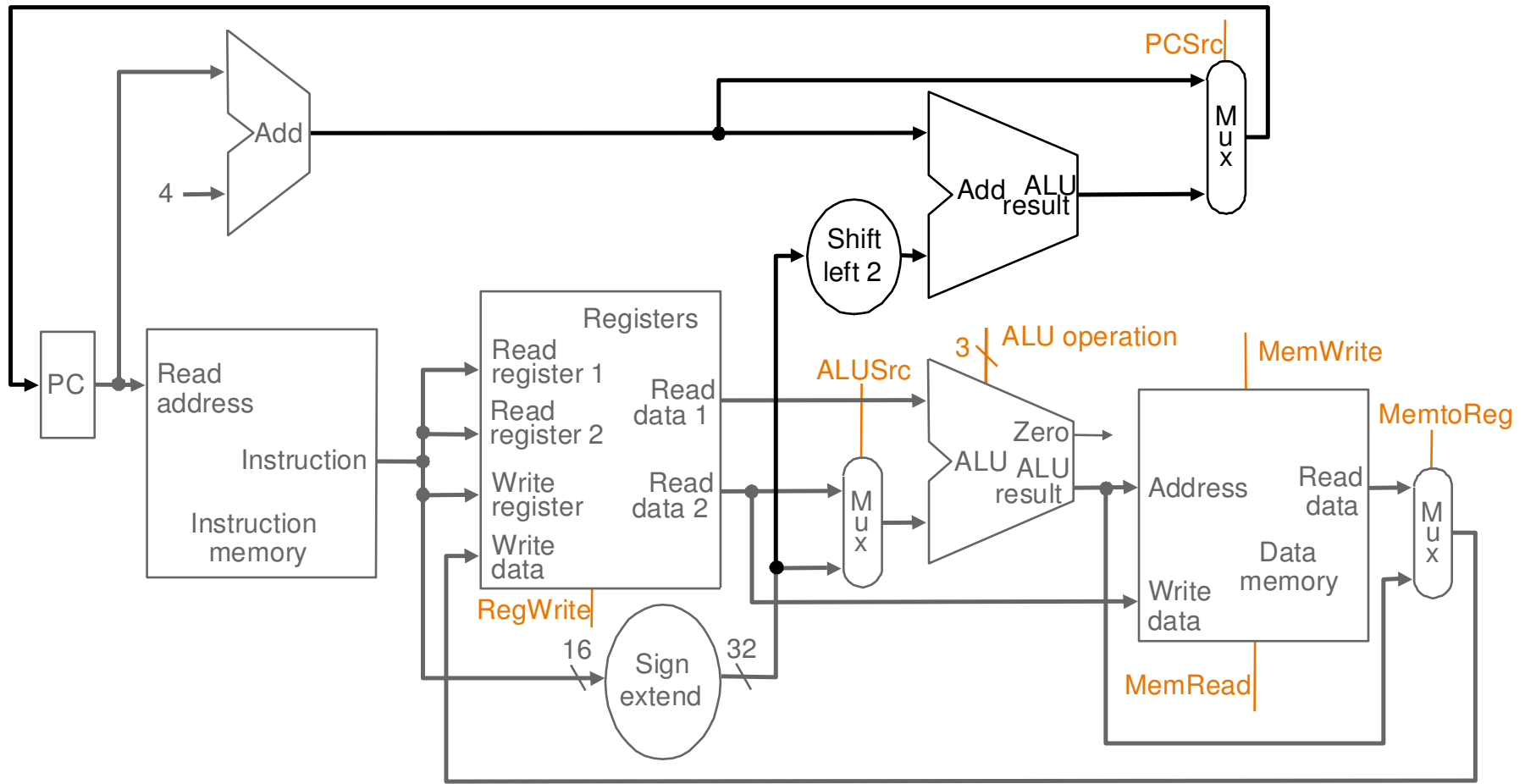
# Construção da via de dados

- Uso de multiplexadores para seleção do valor dos dados



# ALUs e Multiplexadores


---

- **ALU genérica:  $R1 \leftarrow R2 \text{ op } R3$**
- **ALU soma para endereço instrução:  $PC + 4$**
- **ALU soma para endereço de desvio:  $PC + \text{SignExt}(\text{ShiftLeft}(\text{Offset}))$**
  
- **MUX 2:1 para escolher segundo operando da ALU genérica**
  - R2
  - SignExt (Offset)
  
- **MUX 2:1 para escolher o que será carregado no PC**
  - $PC + 4$
  - $PC + \text{SignExt}(\text{ShiftLeft}(\text{Offset}))$
  
- **MUX 2:1 para escolher qual é a origem do dado a ser escrito no Banco de Registradores**
  - lido da memória
  - resultado da operação da ALU genérica
 
# Controle

---

- Selecionar operações para uso da ALU, leitura/escrita dos elementos, etc.
- Controlar o fluxo de dados (entrada dos multiplexadores)
- Todas as informações vêm dos 32 bits da instrução
- Exemplo:




- Operação da ULA é baseada nos campos opcode e função

# Controle

---

- Exemplo: lw \$1, 100(\$2)

 



- Entrada de controle da ULA

000	AND
001	OR
010	add
110	subtract
111	set-on-less-than



# Controle da ALU

OPCODE	Function	ALUop	Operação
lw ou sw	xxx xxx	00	soma
000 000	tipo da instr.	10	depende da instr.
beq	xxx xxx	01	subtração

 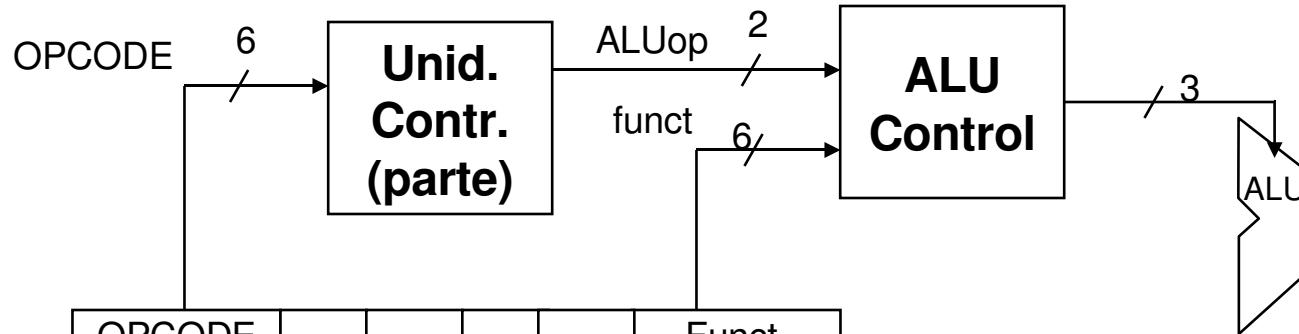


ALUOp		Funct field						Operation
ALUOp1	ALUOp0	F5	F4	F3	F2	F1	F0	
0	0	X	X	X	X	X	X	010
X	1	X	X	X	X	X	X	110
1	X	X	X	0	0	0	0	010
1	X	X	X	0	0	1	0	110
1	X	X	X	0	1	0	0	000
1	X	X	X	0	1	0	1	001
1	X	X	X	1	0	1	0	111

## Binv - cod

Inst	Funct.
add	32=20H
sub	34=22H
and	36=24H
or	37=25H
slt	42=2AH

# Lógica de controle da ALU



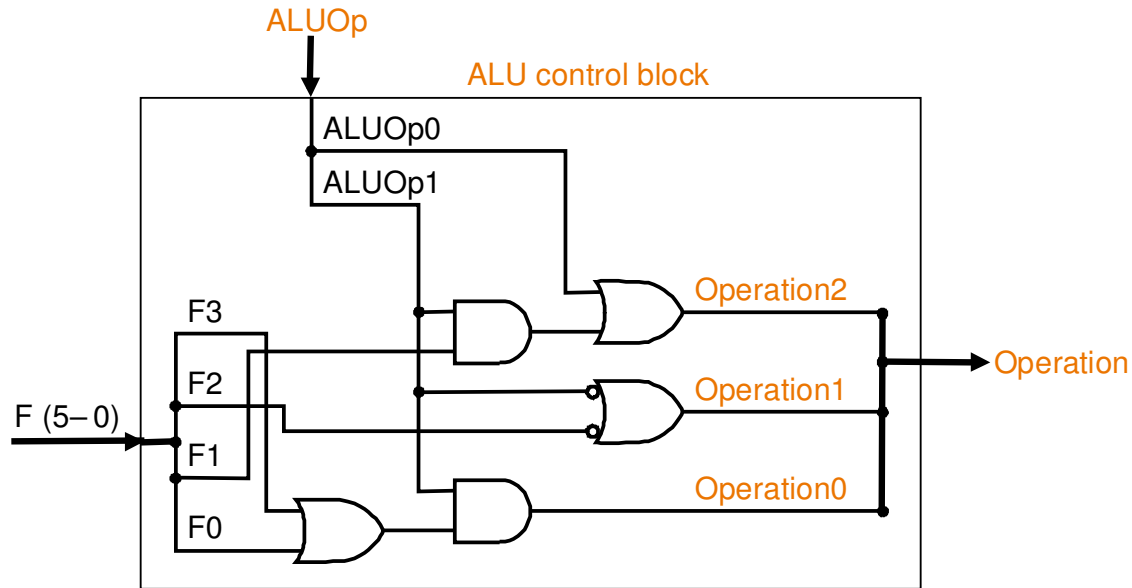


ALUOp		Funct field						Operation
ALUOp1	ALUOp0	F5	F4	F3	F2	F1	F0	
0	0	X	X	X	X	X	X	010
X	1	X	X	X	X	X	X	110
1	X	X	X	0	0	0	0	010
1	X	X	X	0	0	1	0	110
1	X	X	X	0	1	0	0	000
1	X	X	X	0	1	0	1	001
1	X	X	X	1	0	1	0	111

Inst	Funct.
add	32=20H
sub	34=22H
and	36=24H
or	37=25H
slt	42=2AH


# Campos da instrução e MUX adicional

---

   

- **2 registradores a serem lidos em todos os tipos:**
  - campos rs (25-21) e rt (20-16)
- **offset para beq, lw e sw:**
  - (15-0)
- **Registradores de destino (write register) em dois lugares:**
  - lw e sw: rt (20-16)
  - Tipo R: rd (15-11)
  - **Necessário MUX controlado por RegisterDestination: RegDst**

# Controle

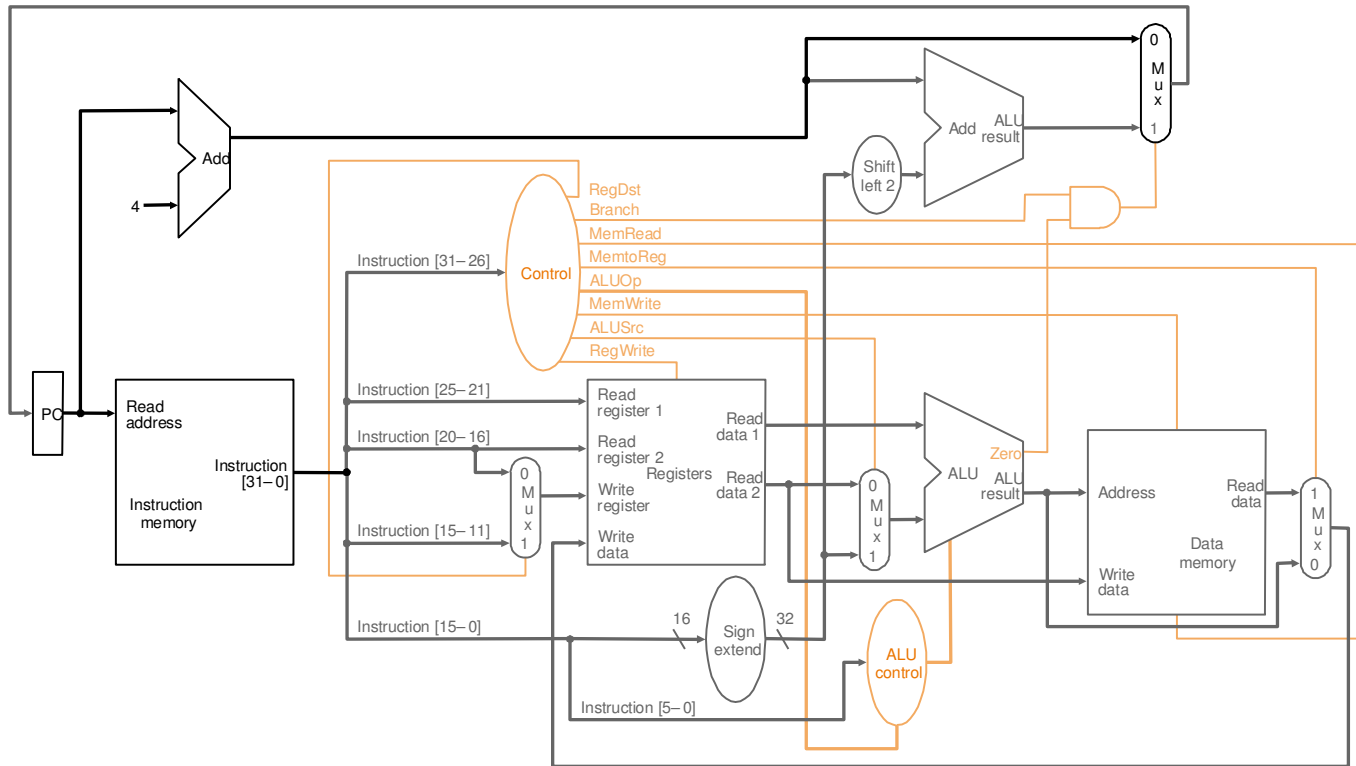


Instruction	RegDst	ALUSrc	Memto-Reg	Reg Write	Mem Read	Mem Write	Branch	ALUOp1	ALUp0
R-format	1	0	0	1	0	0	0	1	0
lw	0	1	1	1	1	0	0	0	0
sw	X	1	X	0	0	1	0	0	0
beq	X	0	X	0	0	0	1	0	1

# Unidade de Controle

Instruction	RegDst	ALUSrc	Memto-Reg	Reg Write	Mem Read	Mem Write	Branch	ALUOp1	ALUOp0
R-format	1	0	0	1	0	0	0	1	0
lw	0	1	1	1	1	0	0	0	0
sw	X	1	X	0	0	1	0	0	0
beq	X	0	X	0	0	0	1	0	1


**Formato R: 000 000**  
**lw: 100 011**  
**sw: 101 011**  
**beq: 000 100**

Inputs


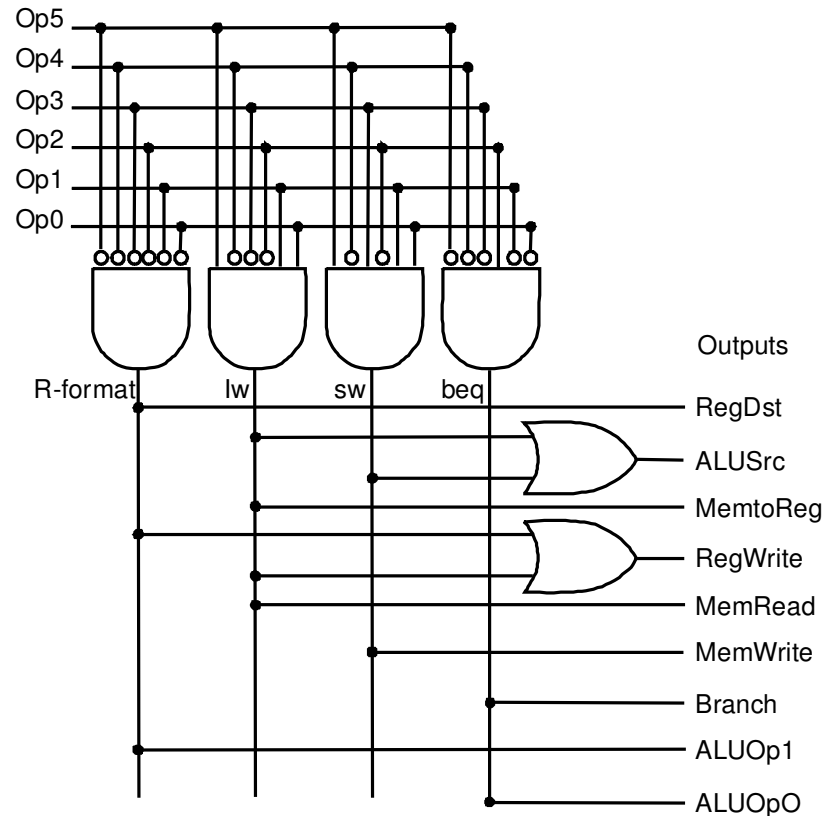

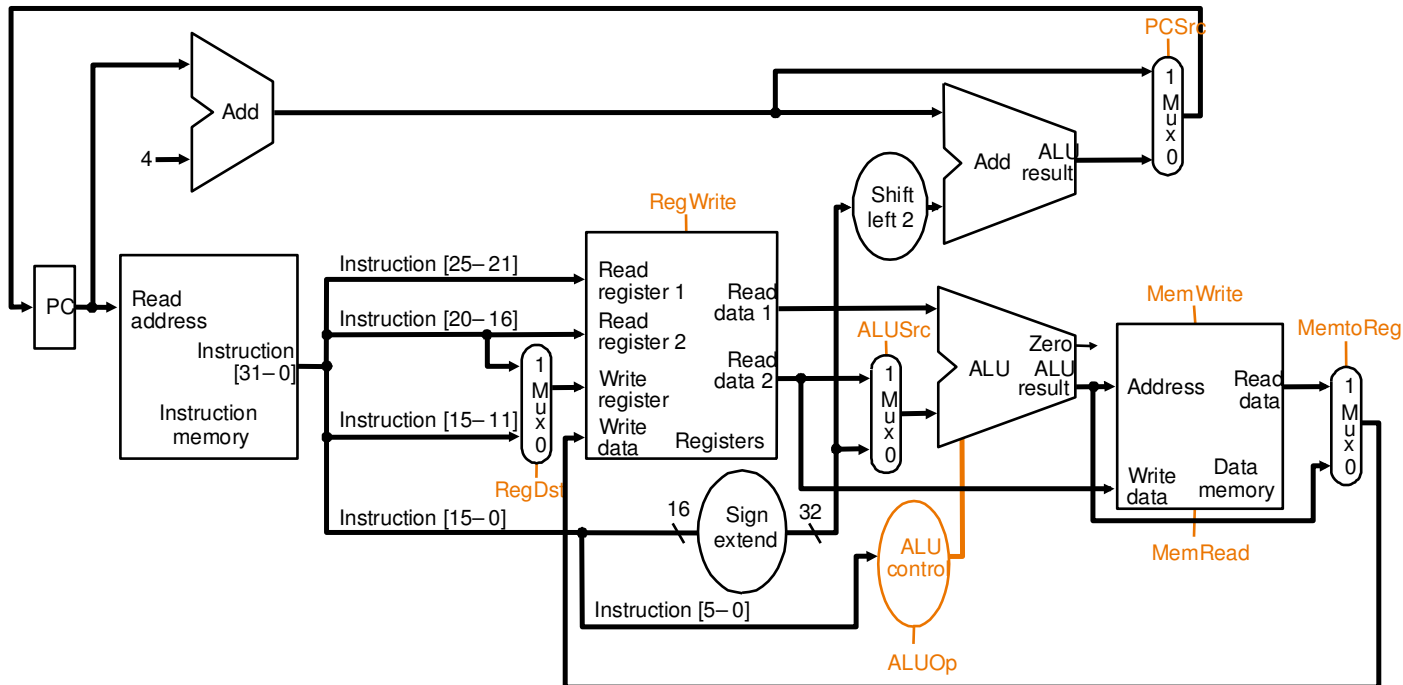
# Implementação monocicloc

- Considerar os seguintes atrasos
  - memory (2ns), ALU and adders (2ns), register file access (1ns)



# Adicionando a instrução jump

 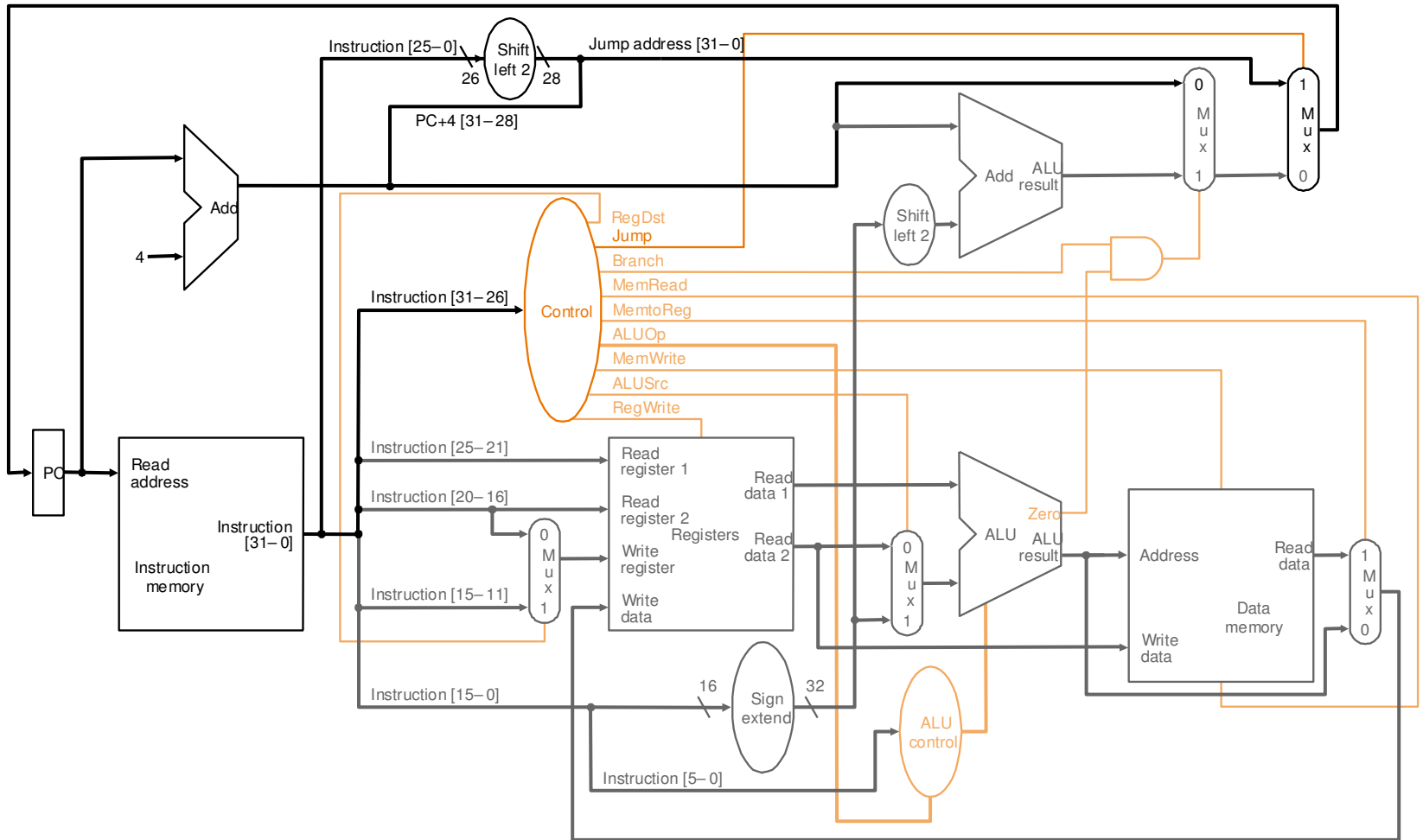

# Problemas com a alternativa de ciclo único

- “Vantagem”: CPI = ?
- Desempenho?
  - supor unidades em uso: Memória (2ns), ALU (2ns), Registr (1ns)

Classe					
R	Fetch	Registr	ALU	Registr	
lw	Fetch	Registr	ALU	Mem	Registr
sw	Fetch	Registr	ALU	Mem	
beq	Fetch	Registr	ALU		
j	Fetch				

Classe	Mem. Instr.	Reg RD	ALU	Data Mem	Reg WR	total
R	2	1	2	0	1	6
lw	2	1	2	2	1	8
sw	2	1	2	2		7
beq	2	1	2			5
j	2					2



# Problemas com o ciclo único (2)

---

- **Desempenho:**
  - TCK = caminho crítico = 8 ns
  - velocidade limitada pelo pior caso
- **Alternativas:**
  - fazer clock com frequência variável (muito custoso e complicado)
  - “picar” a instrução em pequenas funções e executá-las em vários ciclos de clock, uma (ou mais) por ciclo
    - em vez de duração variável de ciclo, número variável
- **Vantagens do multiciclo:**
  - velocidade: ciclo limitado pela “operação” mais lenta e não pela “instrução” mais lenta
  - instruções mais simples executam mais rapidamente
  - economia de hardware
    - ter apenas 1: ALU, memória, registrador
    - usar uma vez todos esses, por ciclo